

All'attenzione di Michele NORGIA

dip. elettronica - università di Pavia
lab. elettro-ottica

n. di pagine (compresa questa): 3
3 giugno 2000

Da:
David Sebastio


PROBLEM No .3 (Fall, 1999)

Your B=60 MHz oscilloscope has a 1 M Ω input resistance and is set at 1mV/div sensitivity. Because of Johnson noise $v_n = \sqrt{4 kTB}$, you should then expect to see a trace on the scope with $v_n = \sqrt{4 \cdot 40 \cdot 10^{-22} \cdot 60 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \cdot 10^6} = 0.98 \text{ mV rms}$ noise, that should be clearly visible. How can you explain this? What is the correct expression of your noise voltage in this case?

Answer

We shall take account of the non-negligible effect of the input capacitance C across the 1 M Ω resistance, we have also a parasitic capacitance C, typically C=10 pF.

Problema

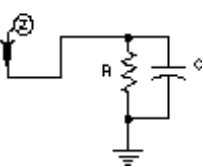

The parallel combination of R and C yields a high frequency cutoff much smaller than the oscilloscope measurement bandwidth B. Because of this, the spectral density of noise is:

$$v_n^2(\omega) = (4kTR) \frac{1}{1 + \frac{\omega^2}{\omega_{RC}^2}}$$

where $\frac{\omega}{\omega_{RC}} = \frac{1}{RC}$ is the high frequency cutoff of the RC-group. By integrating $v_n^2(\omega)$ from $f=0$ to $f=\infty$ we get for the total voltage noise seen at the input:

$$\square v_n = (4 kTR) \int_0^\infty \left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_{RC}^2}\right)^{-1} d\omega =$$

$$4 kTR \omega_{RC} \int_0^\infty \left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_{RC}^2}\right)^{-1} d\left[\frac{\omega}{\omega_{RC}}\right] =$$

$$\frac{4 kTR}{2 \pi RC} \text{ArcTan}\left[\frac{\omega}{\omega_{RC}}\right]_0^\infty = \frac{4 kTR}{2 \pi RC} \left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{kT}{C}$$

For example, using C=10 pF for the input capacitance we find:

$$v_n = \sqrt{\frac{kT}{C}} = \sqrt{\frac{40 \cdot 10^{-22}}{10 \cdot 10^{-12}}} = 0.02 \text{ mV}$$

which is well below the scope sensitivity.

C-pF	v _n -mV
1	0.06
4.7	0.03
10	0.02
22	0.01

David Sebastio

Dati personali:

David Sebastio

via B. Paoli, 8

70023 Gioia del Colle (Ba)

+39 0382 574661

iscritto al 3° anno del C.d.L. in ingegneria elettronica all' Università degli studi di Pavia

3 anni dalla laurea

Membro IEEE n. 40266094

La soluzione è disponibile in fomato notebook di *Mathematica* 4

Ho risolto il problema con mezzi esclusivamenet personali.

David Sebastio